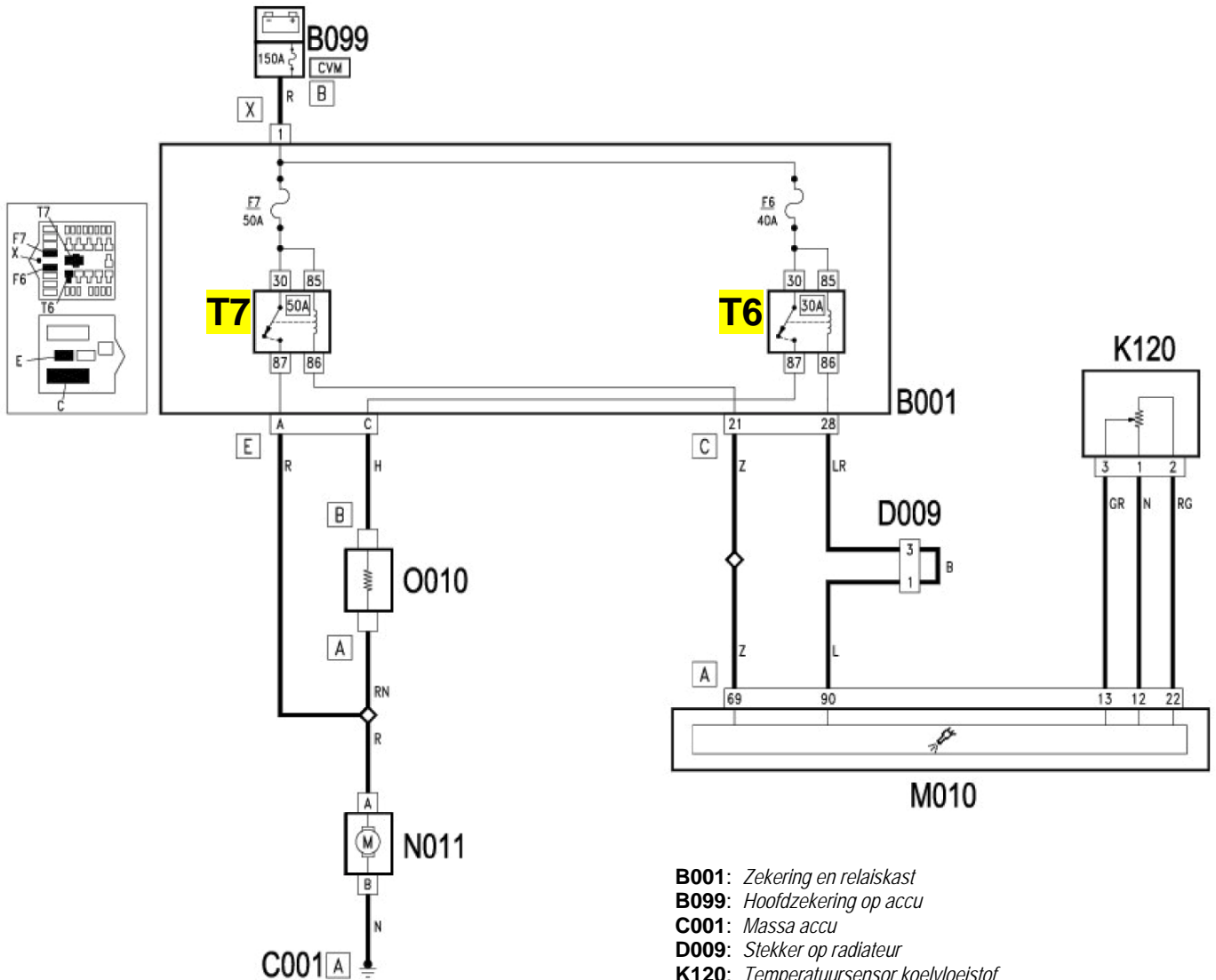


1. Welk(e) relais moet(en) worden aangestuurd om de motor elektroventilateur (N011) op halve snelheid te laten draaien?




- A alleen relais T6
- B alleen relais T7
- C relais T6 en T7

2. Welke regel geldt voor het berekenen van de vervangingsweerstand van een parallelschakeling?


- A de vervangingsweerstand is altijd kleiner dan de kleinste weerstand
- B de vervangingsweerstand is altijd groter dan de kleinste weerstand
- C de vervangingsweerstand is altijd groter dan de grootste weerstand

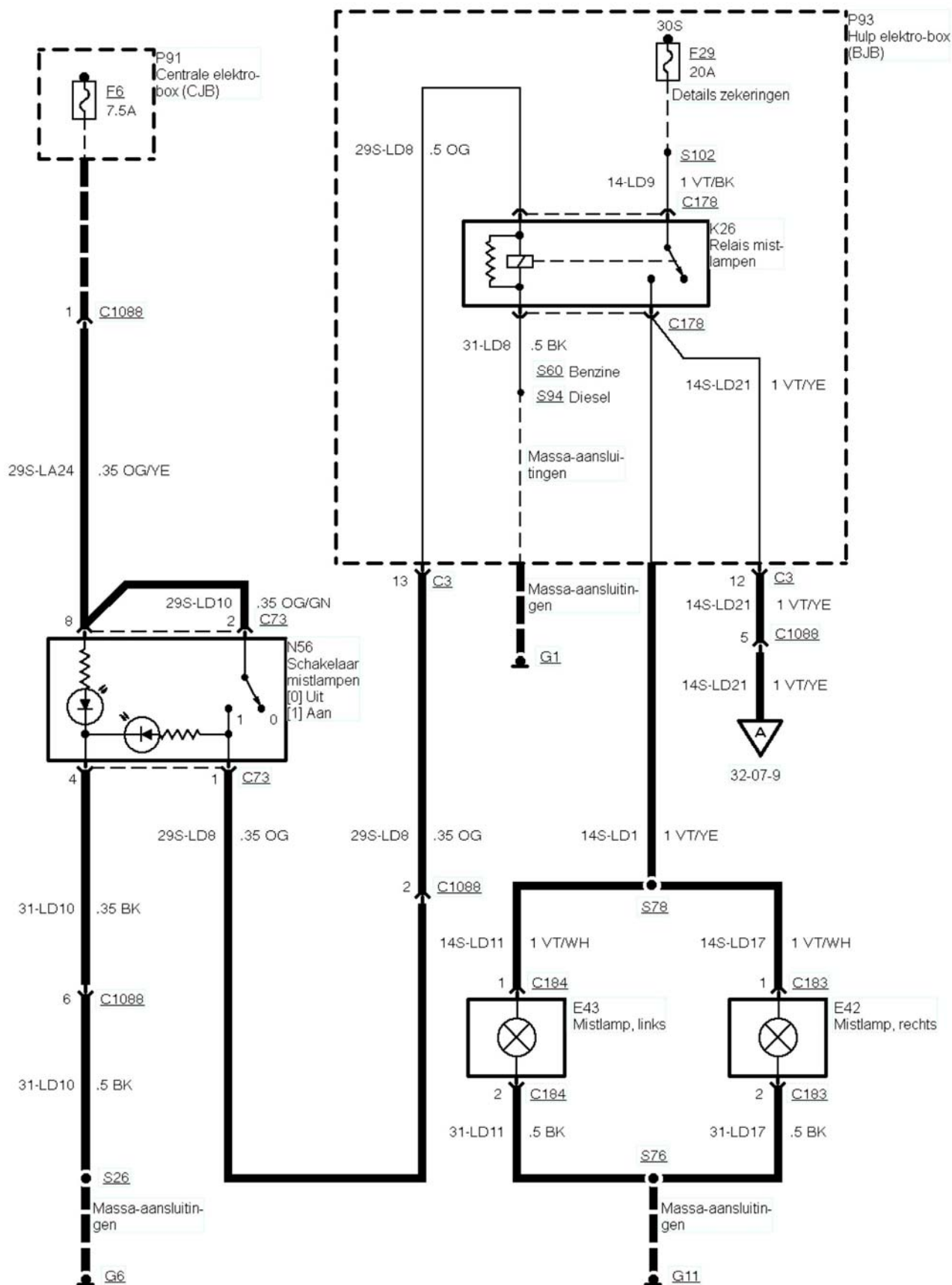3. Hoe staan de mistlampen E42 en E43 met elkaar geschakeld?



- A in serie
- B parallel
- C gecombineerd

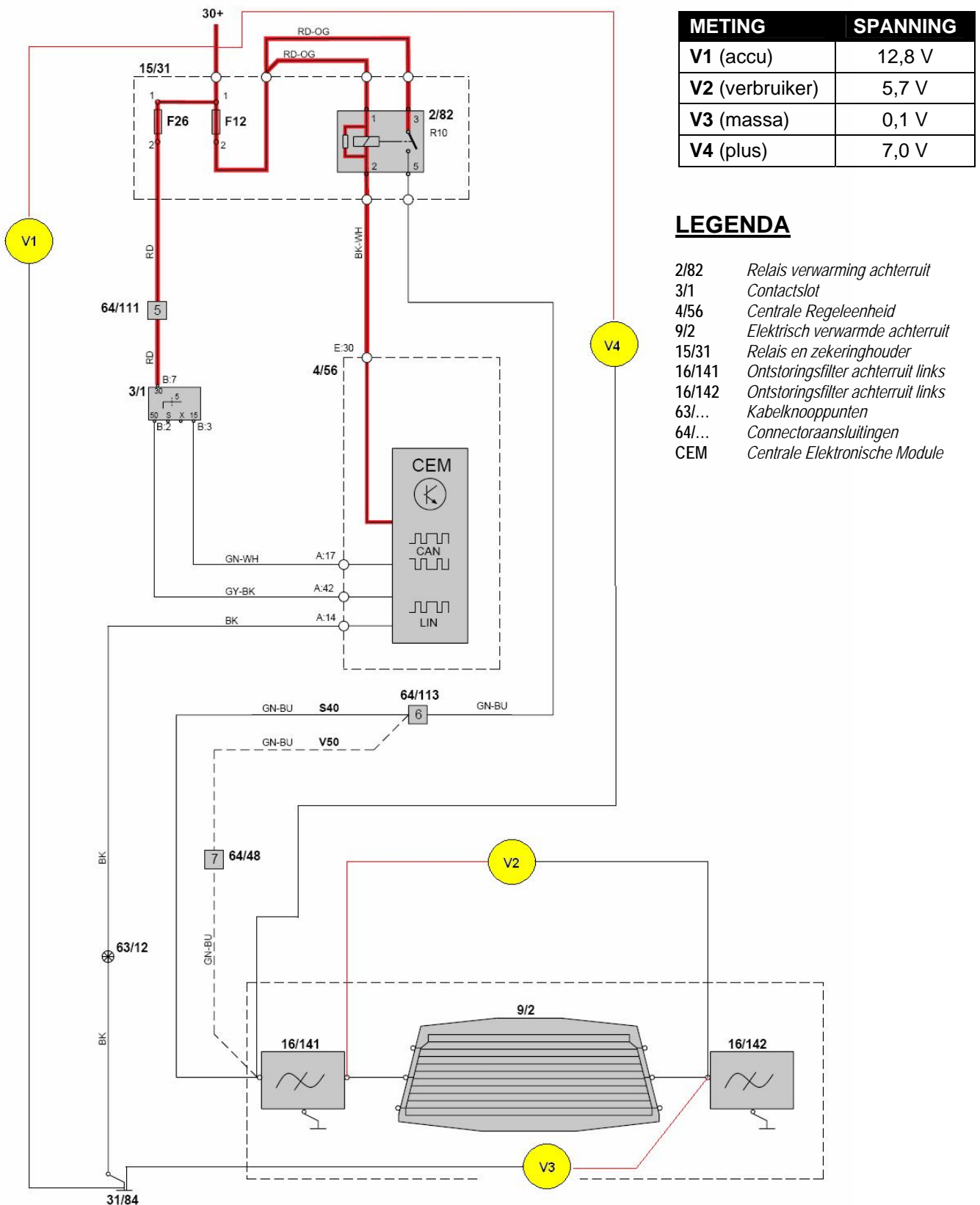4. Een klant heeft als klacht dat de achterrautverwarming van zijn auto niet goed werkt. Naar aanleiding hiervan worden een aantal metingen uitgevoerd (zie schema). De uitkomst van deze metingen zijn te vinden in de tabel. Wat kan de oorzaak van deze klacht zijn?



- A een overgangswaarde in connector 64/113
- B een overgangswaarde in contactslot 3/1
- C een overgangswaarde in de spoel van relais 2/82

5. Afgebeeld is een multimeter.  
Welke meetbussen moeten je aansluiten om een stroom van 2,5 A te kunnen meten?



- A 1 en 2
- B 1 en 4
- C 3 en 4

Vraag	Antwoord
1	A
2	A
3	B
4	A
5	C